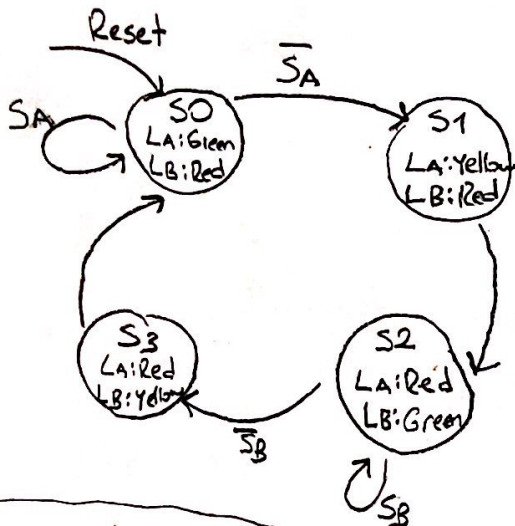


~ Traffic Light System Diagrams and Schematics ~

State Transition Diagram



State Encodings

$S_0 = 00$
 $S_1 = 01$
 $S_2 = 10$
 $S_3 = 11$

Output Encodings

Green = 00
 Yellow = 01
 Red = 10

State Transition Table

S_1	S_0	S_A	S_B	S_1'	S_0'
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

Output Table

S_1	S_0	LA_1	LA_0	LB_1	LB_0
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Output Equations

$$\begin{aligned}
 LA_1 &= S_1, & LA_0 &= \bar{S}_1 S_0 \\
 LB_1 &= \bar{S}_1, & LB_0 &= S_1 S_0
 \end{aligned}$$

Next State Equations

$$\begin{aligned}
 S_1' &= S_1 \oplus S_0 \\
 S_0' &= \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{S}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{S}_B
 \end{aligned}$$

FSM Schematic

